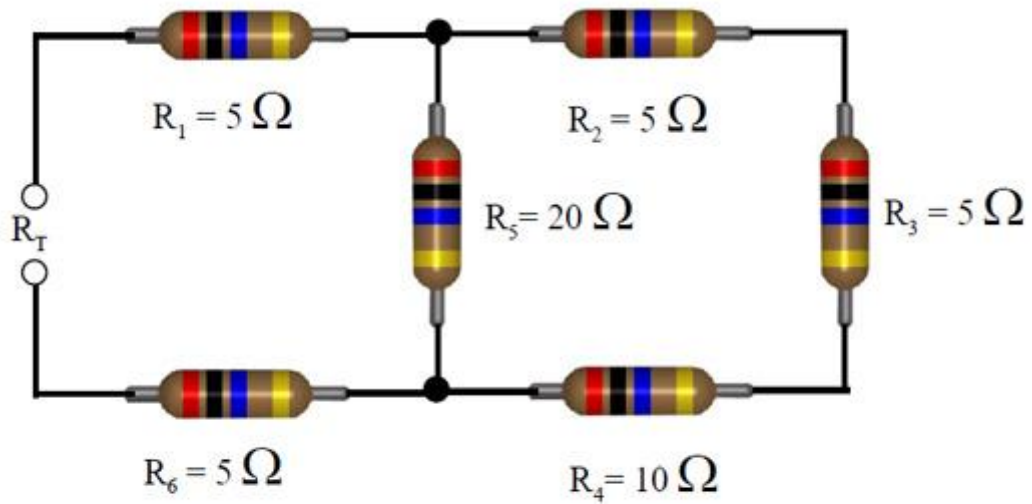


## การเขียนแบบวงจรผสม

### วงจรผสม


วงจรผสมคือ การนำโหนดมาต่ออนุกรมและขนานร่วมกันภายในวงจรเดียวกัน (ในหนังสือเล่มนี้จะขอใช้ตัวต้านทาน แทนโหนดทั่ว ๆ ไป)



รูปที่ 6.17 แสดงการต่อโหนดแบบผสม

### วงจรผสมมาตรฐาน ANSI

#### แบบงานจริง

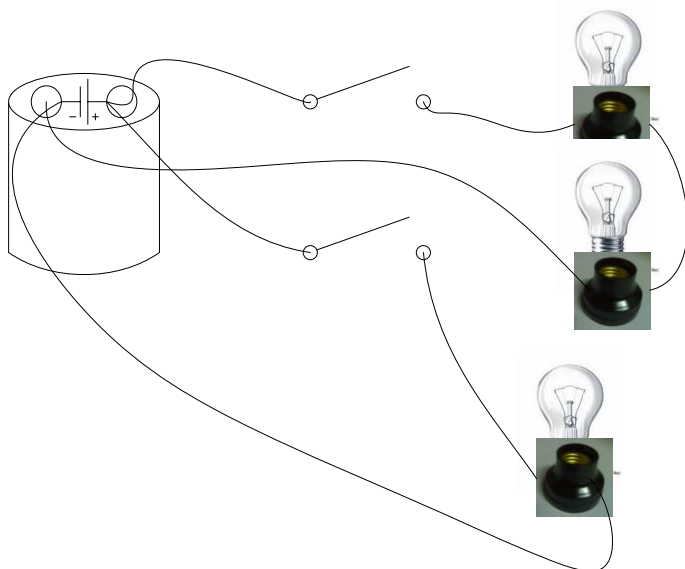

เขียนเป็นวงจรไฟฟ้า

