

## จุดประสงค์การเรียนรู้

### 1. จุดประสงค์ทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

- เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแบบวงจรไฟฟ้าอนุกรม ขนาน ผสม

### 2.จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

2.1 อธิบายและอ่านแบบวงจรไฟฟ้าอนุกรม ขนาน ผสมได้อย่างถูกต้อง

2.2 เขียนแบบวงจรไฟฟ้าอนุกรม ขนาน ผสมได้อย่างถูกต้อง